

Computerarchitektur

Chris Weber, Kantonsschule Limmattal

EF Informatik 2025/26

1 Logische Gatter (*logic gates*)

Übersicht über die logischen Gatter sowie Halb-/ Volladdierer: s. Helm/ Gantert, Praktikum Digitalelektronik. Wichtig sind die Gatter NOT, AND, OR, XOR und NAND (jeweils nur die eckigen IEC-Symbole, die erste Zeile der Spalte „Funktion“ sowie die Wahrheits-/ Schalttabelle).


Ebenfalls nützlich sind DeMorgan'schen Regeln:

$$\overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}$$

$$\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$$

- Stelle einen Schaltplan für den folgenden Ausdruck auf: $y = (a \vee \bar{a}) \wedge (\bar{\bar{b}} \vee b)$
 - Vereinfache den Ausdruck.
- Stelle die Schalttabelle für einen Volladdierer auf.

 - Ermittle für die nebenstehende Schaltung die zugehörige Schaltgleichung.
 - Vereinfache diese anschliessend weitestmöglich.
 - Zusatz: Versuche die vereinfachte Schaltgleichung so umzuformen, dass nur eine Sorte Logikgatter nötig ist.



- Ermittle aus der rechts stehenden Schalttabelle eine Schaltgleichung. Falls sie mehr als zwei Operationen enthält, vereinfache diese Schaltgleichung rechnerisch mithilfe der Schaltalgebra.
 - Gib zu der vereinfachten Schaltgleichung eine Schaltung an.

| a | b | c | y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

5. Drücke nur mit NAND-Operationen ($\overline{\wedge}$) aus:

- a) $y = \text{NOT } a$ b) $y = a \text{ AND } b$ c) $y = a \text{ OR } b$!d) $y = a \text{ XOR } b$

(Quellen: <https://de.serlo.org/informatik/109346/09.-schaltnetze-%C3%BCbungen-zum-entwickeln-und-vereinfachen>) sowie https://en.wikipedia.org/wiki/NAND_logic)

2 von Neumann-Architektur

Ein Computer gemäss der von-Neumann-Architektur ist wie im folgenden Schema aufgebaut. Dabei sind:

CPU (central processing unit)


ALU (arithmetic-logical unit): führt logische und arithmetische Operationen aus.

Register: kurzfristige Speichermöglichkeit in der CPU.

IR (instruction register): Register, das den Befehl enthält, der gerade ausgeführt wird.

PC (program counter): Register, das die Adresse des nächsten Befehls enthält.

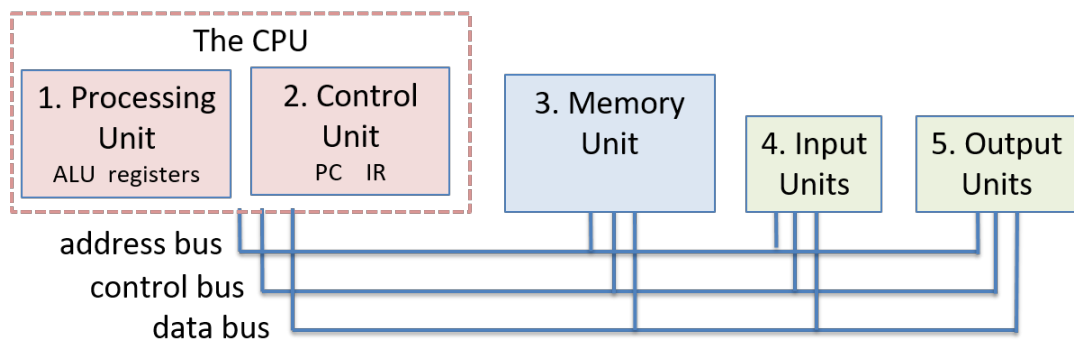Busse: Kommunikationskanäle zwischen den Komponenten






Ein von-Neumann-Computer arbeitet Befehle nach dem folgenden **Zyklus** ab:

1. **fetch:** Die Kontrolleinheit holt den nächsten auszuführenden Befehl aus dem Speicher.
2. **decode:** Die Kontrolleinheit entschlüsselt den Befehl, gibt ihn an die ALU weiter und lädt allfällige Argumente aus dem Speicher in die Register der Processing Unit.
3. **execute:** Die Processing Unit führt den Befehl aus.
4. **store:** Die Control Unit speichert das Resultat im Speicher.

Mehr Infos: <https://diveintosystems.org/book/C5-Arch/von.html>

3 Einige Komponenten eines Rechners

  

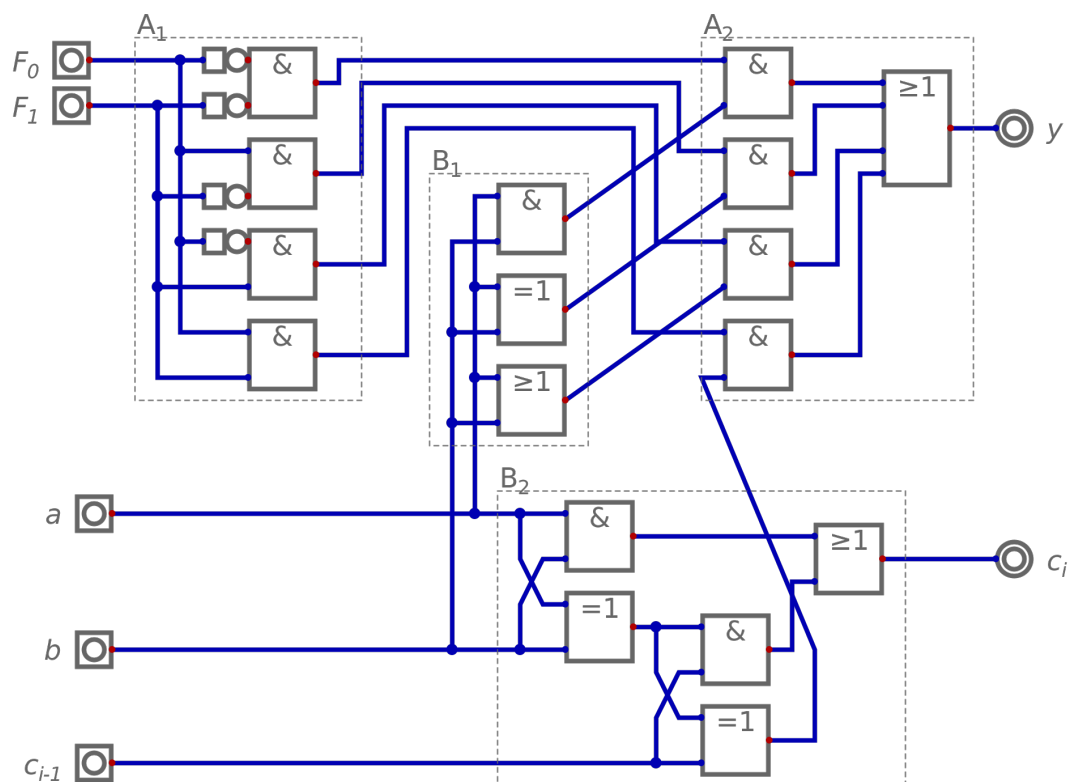

Zum Ausprobieren und Rumspielen: <https://github.com/hneemann/Digital>